
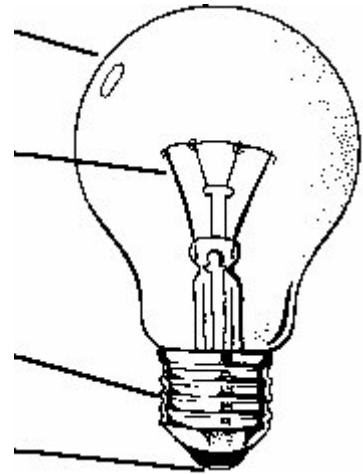



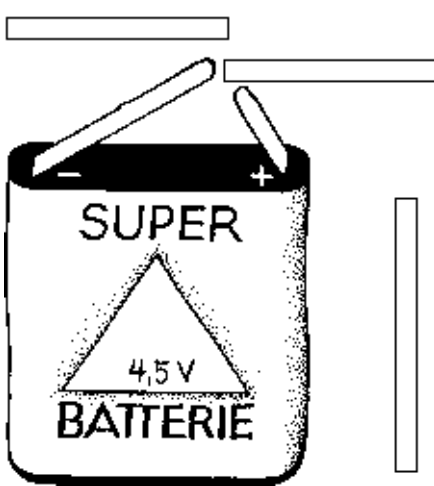
Wie bringt man ein Lämpchen zum Leuchten?



Wir besorgen uns eine neue _____ als _____.


Wir brauchen ein _____ als _____.

Welches Lämpchen leuchtet?

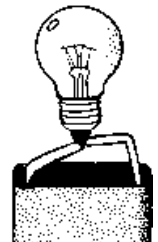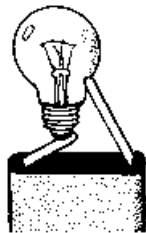

Der elektrische Strom muss aus der Batterie durch den _____ des Lämpchens fließen können. Deshalb müssen wir die zwei Pole der Batterie mit den zwei _____ des Lämpchens verbinden.

Vervollständige die Zeichnung rechts!

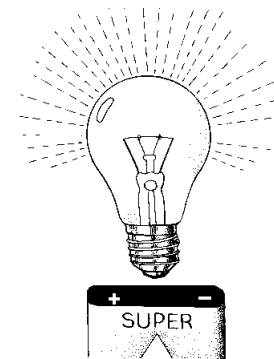

So fließt der elektrische Strom: